

2η Εργαστηριακή Άσκηση-ce430


Αξελός Χρήστος | AEM 1814 | caxelos@inf.uth.gr|16/11/16

ΣΤΟΧΟΙ

- Υλοποίηση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας UART, transmitter/receiver
- Χωρίζεται η διαδικασία σε 4 μέρη, 1ο η υλοποίηση του baud_rat, 2ο η υλοποίηση του Transmitter, 3ο η υλοποίηση του receiver και 4ο η συνδεση των δύο για αποστολή 1-bit δεδομένων
- Δεν υλοποίησα το κομμάτι που το output γίνεται input στο 7-led-segment της fpga


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

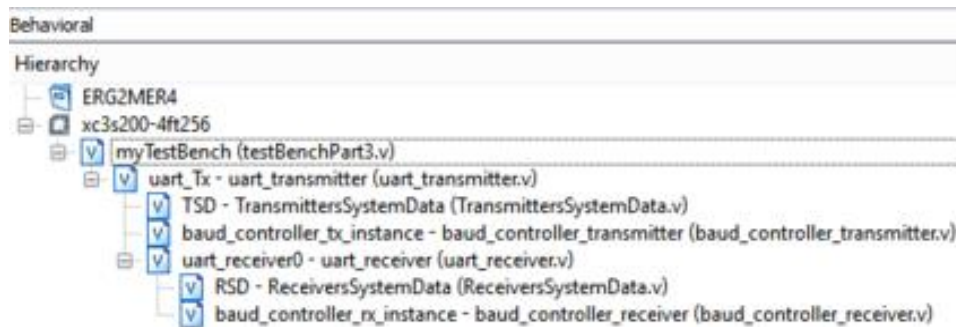- Η ιεραρχία των modules είναι η παρακάτω:



- Τα modules TransmittersSystemData και ReceiversSystemData καλούνται από το uart_transmitter και uart_receiver αντίστοιχα, ενεργοποιούν/απενεργοποιούν την αποστολή/λήψη δεδομένων
- Έκανα διαφορετικά αρχεία για το baud rate του αποστολέα και του παραλήπτη, γιατί πρέπει να χουν διαφορετικό fsm για ένα ίδιο baud_select
- Για την προσομοίωση, έδωσα ως inputs στο uart_receiver τα clock, reset εκτος απο bit αποστολής αποτον παραλήπτη, χωρίς αυτό να επηρεάζει την περίπτωση αποστολέας και παραλήπτης να τρέχουν σε διαφορετικά ρολόγια


Στιγμιότυπο ενεργοποίησης δειγματοληψίας

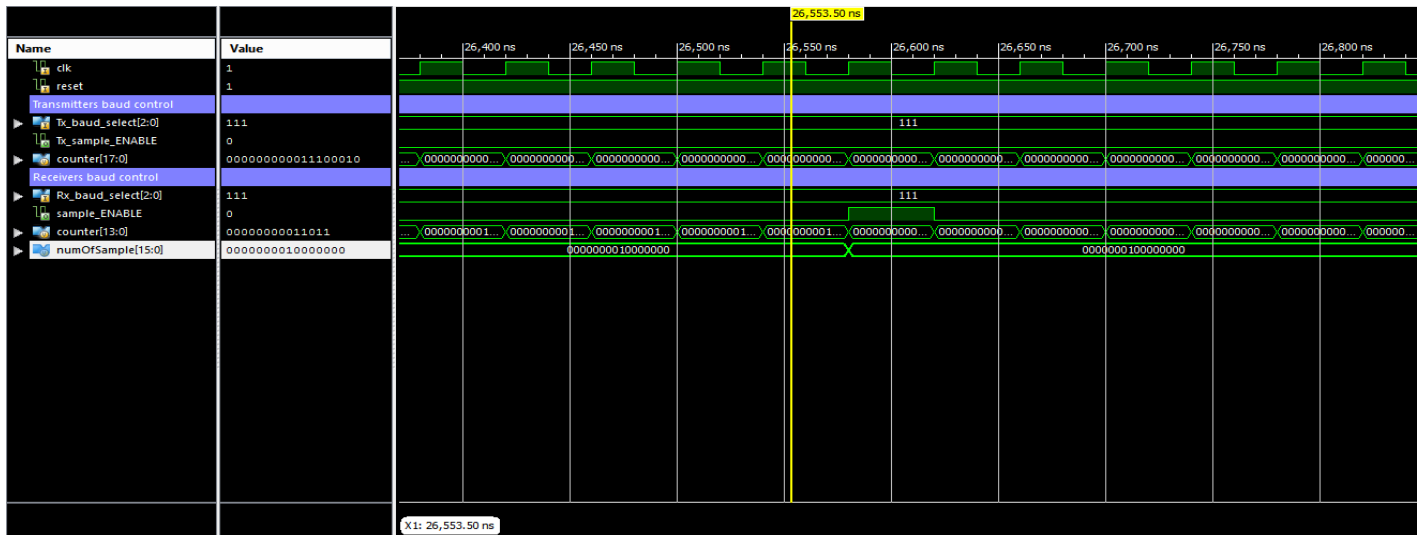

ΜΕΡΟΣ 2: Υλοποίηση uart transmitter


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

- Κύριο module της υλοποίησης είναι το module `uart_transmitter.v`, το οποίο συνδέεται εξωτερικά με το `uart_receiver.v`, όπου στέλνει το bit επικοινωνίας, ενώ εσωτερικά καλεί τα modules `TransmittersSystemData`, όπου λαμβάνει byte πληροφορίας, το `baud_controller` για τον χρονισμό της αποστολής κάθε bit στον receiver
- Για την έναρξη της επικοινωνίας, στέλνω το σήμα `Tx_BUSY` από τον transmitter στο σύστημα του, για να του δείξει αν στέλνει δεδομένα στον receiver ή όχι
- Εφόσον ο transmitter δεν στέλνει στον receiver (`Tx_BUSY=0`) και πρέπει να σταλθούν δεδομένα, τότε ενεργοποιεί το σήμα `Tx_EN` σε ένα και παράλληλα στέλνει ένα byte πληροφορίας για να σταλθεί σειριακά στον receiver μέσω του σήματος `Tx_WR=1` για έναν κύκλο ρολογιού
- Ο receiver αναγνωρίζει το `Tx_EN=1` και στέλνει το `startBit` στον receiver, ενώ ειδοποιεί το σύστημα να μην στείλει ακόμα το επόμενο byte (`Tx_BUSY=1`) έως ότου στέλει το `stop bit` στον receiver και απενεργοποιήσει το `Tx_BUSY`
- Στο `uart_transmitter.v`, χρησιμοποιώ έναν 4bit counter καταστάσεων με αρχική τιμή `counter = 4'b0000` και αυξάνεται κατά ένα. Για `counter=0`, στέλνεται το `startBit`, για 1 μέχρι 8 τα δεδομένα, για 9 το parity bit και για 10 το stop μπιτ. Αλλαγές στις καταστάσεις γίνονται μόνο όταν ο αποστολέας είναι ενεργοποιημένος και το σήμα `Tx_enable` είναι ενεργοποιημένο. Ο υπολογισμός του parity bit προκύπτει απτην συνθήκη `if (data = 1) parity = ~parity`
- Παρακάτω φαίνονται στιγμιότυπα αποστολής του ψηφίου 1 και φόρτωσης νέας δάδας απο σύστημα για αποστολή:

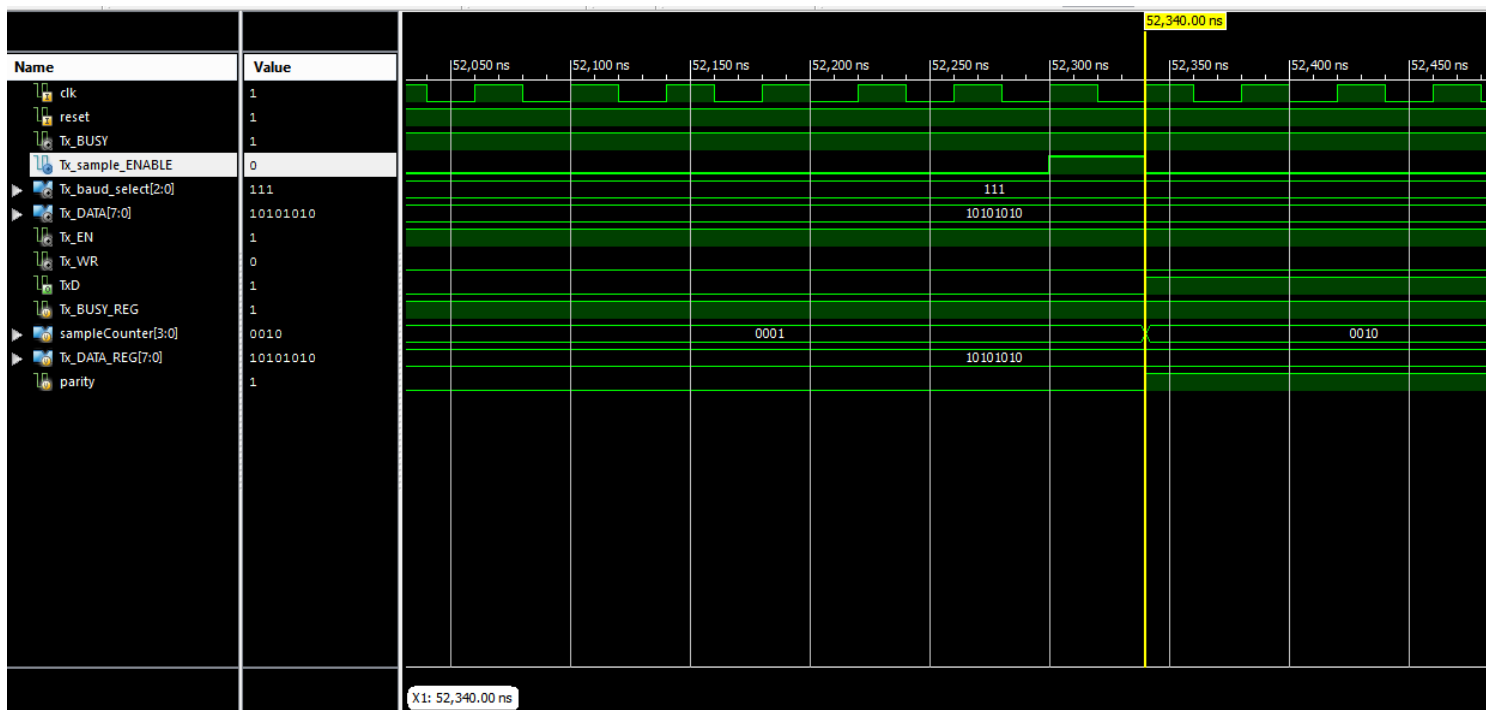

Στο παραπάνω σχήμα, την χρονική στιγμή 52,300ns ενεργοποιείται το Tx_ENABLE και στον επόμενο κύκλο στέλνεται το bit 1. Ταυτόχρονα μεταβάλλεται και parity bit και ο sampleCounter. Τα υπόλοιπα σήματα δεν μεταβάλλονται αφού συνεχίζεται η αποστολή προς τον δέκτη

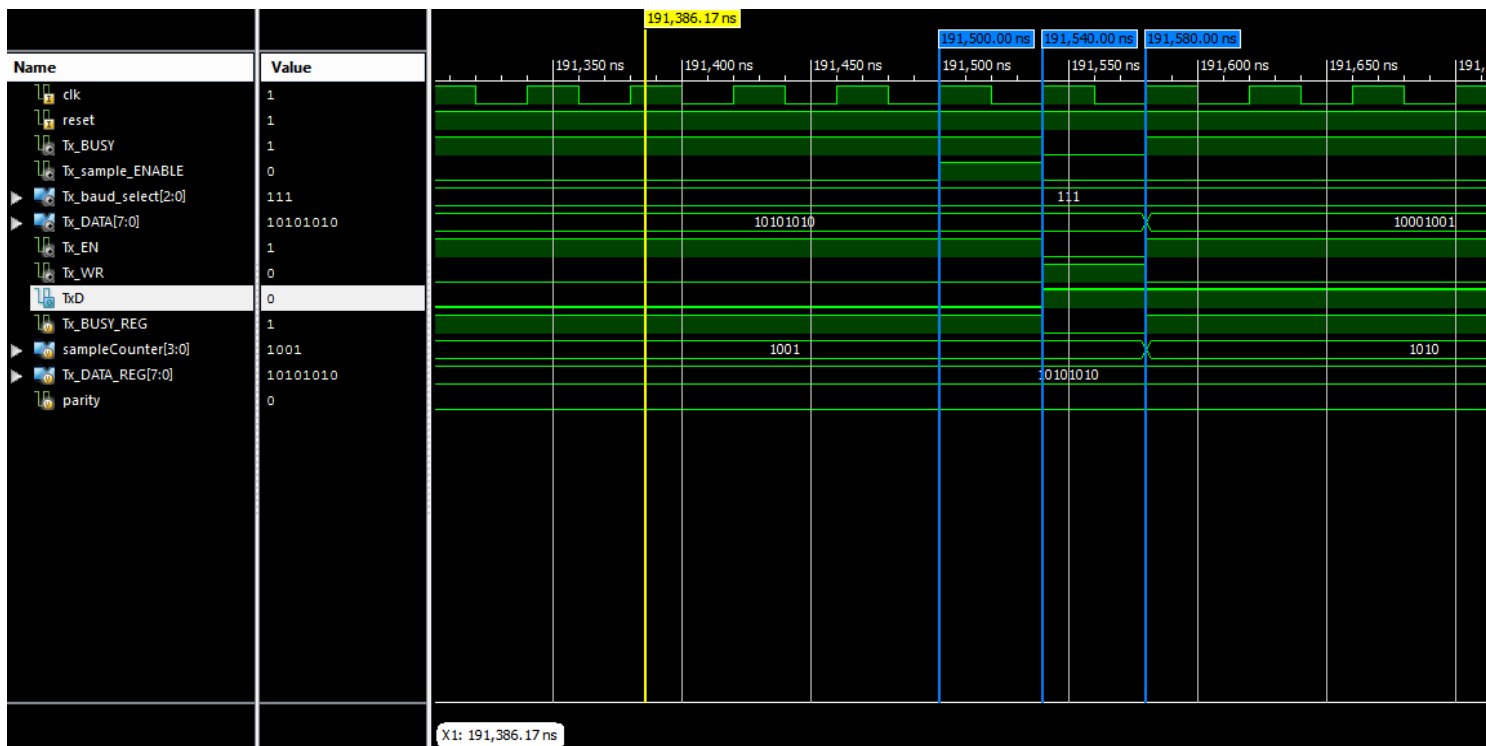Παρακάτω φαίνεται στιγμιότυπο αποστολής του stop bit και αποστολής από το σύστημα της νέας δαδας bit




- Την χρονική στιγμή 191,500.00 ns, το σήμα Tx_sample_ENABLE γίνεται 1 και στον επόμενο κύκλο στέλνεται στέλνεται το Tx_EN γίνεται 0 και σταματά η επικοινωνία με τον δέκτη. Ταυτόχρονο το Tx_WR γίνεται 1 για να σταλθούν στον επόμενο κύκλο δεδομένα απο το σύστημα. Την στιγμή 191,589, το Tx_DATA γίνεται 10001001 για να σταλθούν αργότερα στον παραλήπτη
- Την χρονική στιγμή 191,500.00 ns, το σήμα Tx_sample_ENABLE γίνεται 1 και στον επόμενο κύκλο στέλνεται στέλνεται το Tx_EN γίνεται 0 και σταματά η επικοινωνία με τον δέκτη. Ταυτόχρονο το Tx_WR γίνεται 1 για να σταλθούν στον επόμενο κύκλο δεδομένα

ΜΕΡΟΣ 3: Υλοποίηση uart receiver

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ


- Κύριο module είναι το uart_receiver.v, το οποίο δέχεται ένα bit πληροφορίας απτόν δέκτη, ενώ καλεί το σύστημα(ReceiversSystemData.v) για την αποθηκευση των byte
- Αρχικά ανιχνεύω το startBit την ίδια στιγμή που στέλνεται χωρίς καθυστέρηση), χρησιμοποιώντας 2 flip flop όπως με το debounce για να ανιχνεύσω την αλλαγή
- Μόλις ανιχνευτεί το startBit, ενεργοποιείται ο baud_controller του receiver που αναφέρεται πιο πριν, έχοντας ως σήμα reset το Rx_EN=1
- Για την δειγματοληψία χρησιμοποιώ τα 3 κεντρικότερα bit

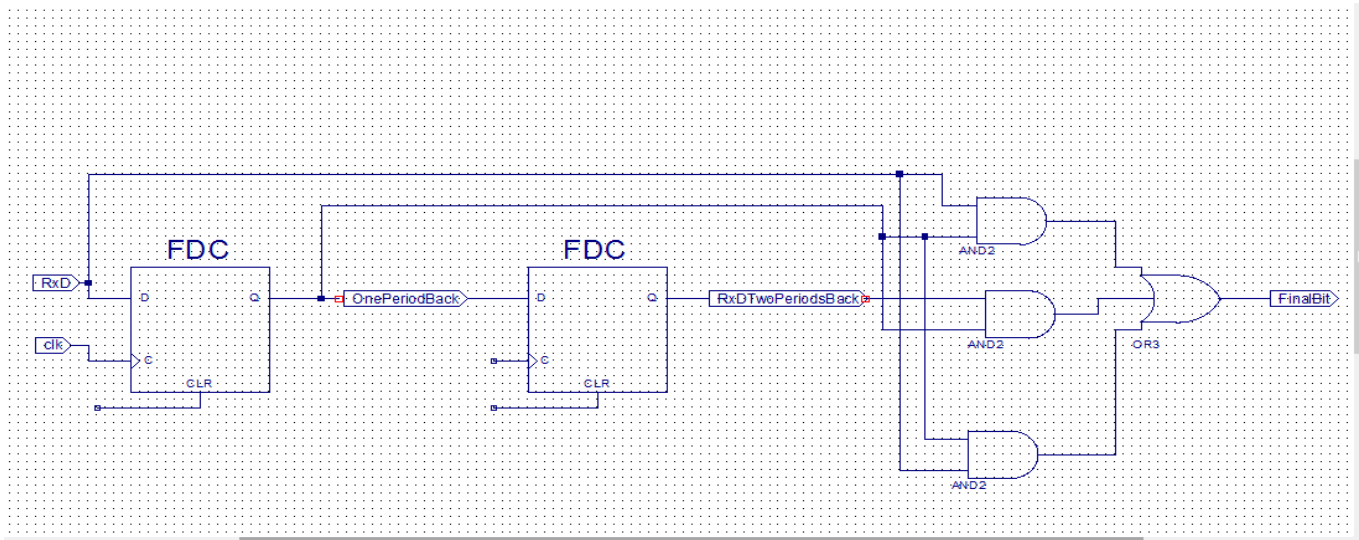


- Υπάρχουν αντίστοιχα σήματα στον δέκτη, Rx_EN και Rx_Sample_EN, για ενεργοποίηση του δέκτη και της δειγματοληψίας
- Στο uart_receiver.v κάνω τους ελέγχους για την εγκυρότητα των δεδομένων, αν υπολογιστεί λάθος το parityBit και αν τι για 1 το stopBit είναι 0. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιώ τα σήματα Rx_ERROR και Rx_FERROR. Σε αντίθετη περίπτωση ενεργοποιείται το σήμα Rx_VALID
- Η διαδικασία λήψης ξεκινά με την αποστολή του startBit από τον δέκτη στο σύστημα. Μόλις ανιχνευτεί, ενεργοποιείται το σήμα Rx_EN και ξεκινά η λειτουργία του baud_controller. Το Rx_EN

παραμένει 1 όσο γίνεται δειγματοληψία. Μόλις τελειώσει η δειγματοληψία του stopBit, το Rx_EN γίνεται 0 και κάνουμε reset τον baud_controller

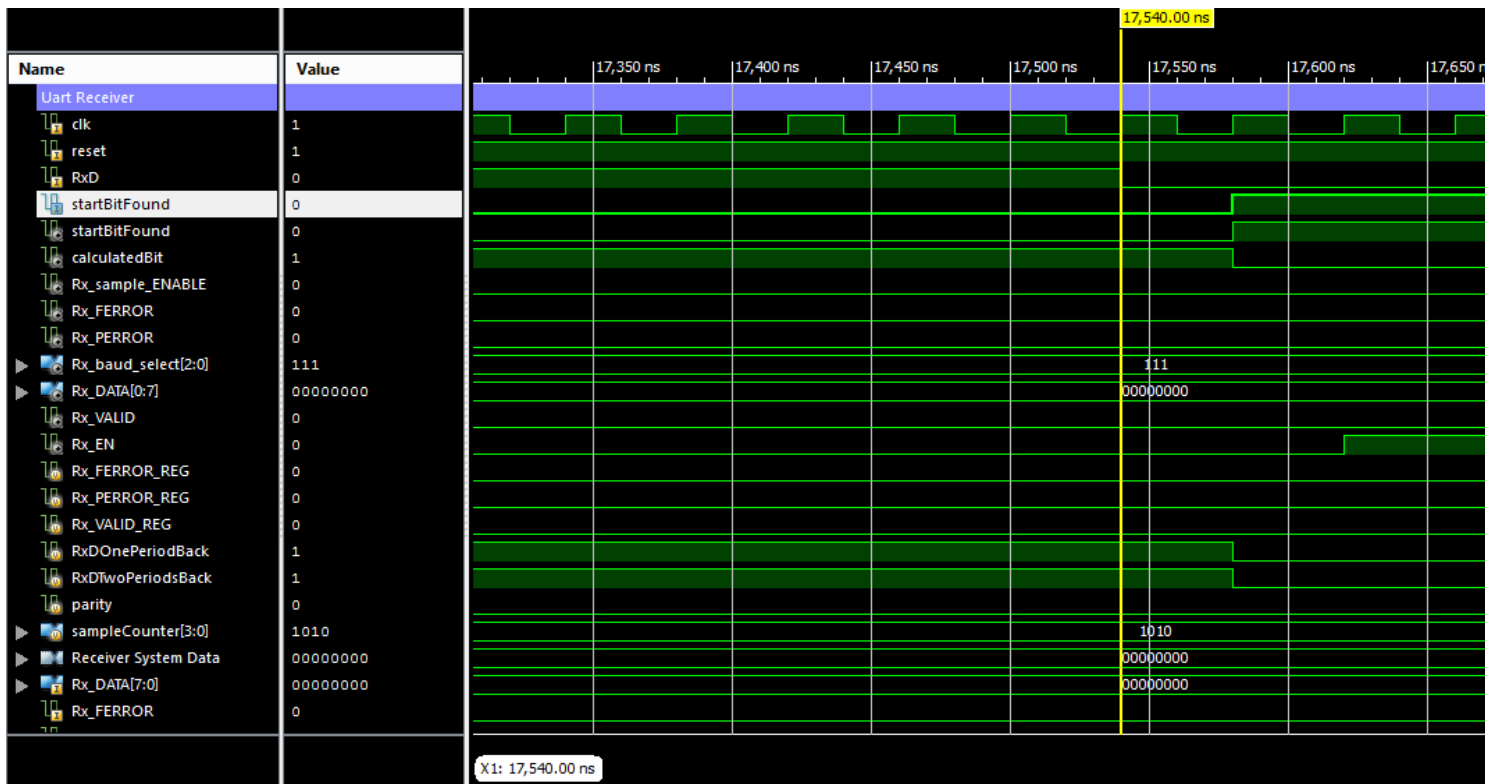- Στο παρακάτω σιγμιότυπο φαίνεται η ανίχνευση του startBit από τον δέκτη την χρονική στιγμή 17,540ns. Στον αμέσως επόμενο κύκλο ενεργοποιείται το Rx_EN και ξεκινά η δειγματοληψία



 - Ιδιαίτερη περίπτωση είναι η αποστολή του stopBit και απενεργοποίηση του δέκτη



- Την χρονική στιγμή 206,180ns γίνεται η δειγματοληψία του stopBit 1, ενώ τον αμέσως επόμενο κύκλο ενεργοποιείται το σήμα Rx_Valid για αποστολή δεδομένων στην μνήμη του συστήματος. Οι 2 κύκλοι αντί για έναν που είναι ενεργοποιημένο το σήμα δεν επηρεάζει την λειτουργία του δέκτη, διότι προηγείται η απενεργοποίηση του δέκτη πρώτα(Rx_VALID). Την στιγμή 206,250ns που σταματά την δειγματοληψία ο δέκτης , γίνεται η αποστολή της 8αδας bit στο σύστημα

ΜΕΡΟΣ 4: Σύνδεση uart_receiver με τον transmitter

- Η σύνδεση των 2 κυκλωμάτων γίνεται καλώντας απτον transmitter ένα instance του receiver με εισόδους το RxD. Για την προσομοίωση μόνο περνάω και τα clock, reset απτόν transmitter στον receiver
- Τα συστήμα πλαίσιου δοκιμής στην εκφωνηση της άσκησης είναι τα Συστήματα των transmitter και receiver. Παρακάτω φαίνεται η αποστολή λήψη μνημάτων με το Tx_DATA[0:7] να είναι η τιμή του transmitter, ενώ ο transmitter το λαμβάνει αυτό 2 κύκλους μετά, στο outToLEDs[0:7]

