

# 1ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

[ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΕΜ 1814]

[21/12/16]

Instructor name: [Χ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ]

**Άσκηση 1:** Περιγράψτε σε Verilog το κύκλωμα Πρόγνωσης Κρατουμένου (CLA) ενός 4-bit Πλήρους Αθροιστή, εξηγώντας περιληπτικά πως προκύπτει

**Λύση:**

Έστω οι 4bit αριθμοί input wire [3:0] A, B. Για κάθε ένα bit εφαρμόζουμε έναν full adder, με input(A[j],B[j], C[j-1]) και output C[j], όπου όλοι τους τρέχουν παράλληλα.

Αρχικά υπολογίζουμε τα  $G_i = A_i * B_i$  και  $P_i = A_i \oplus B_i$ , έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για ένα κύκλωμα full adder. Σε κάθε ένα από τα τέσσερα κυκλώματα full adder, υπολογίζουμε την έκφραση

$C[j] = G[j] + P[j]*C[j-1] = A[j]*B[j] + (A[j]\oplus B[j])*C[j-1]$ , για το κρατούμενο(output) και  $S[j] = P[j] \oplus C[j]$  για το αποτέλεσμα εξόδου sum

Στην πρώτη σχέση, το C[j-1] υπολογίζεται αναδρομικά έως ότου το C[j] να υπολογίζεται συναρτήσει μόνο των G, P, C[0]=C<sub>in</sub>

Το σήμα GroupGenerate(GG) γίνεται 1 σε περίπτωση που το άθροισμα 2 N-μπιτ αριθμών είναι N+1

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module lookaheadadder(
3      input Cin,
4      input [3:0] A,
5      input [3:0] B,
6      output Cout, GG,
7      output [3:0] S
8  );
9  wire [3:0] C, P, G;
10
11  assign C[0] = Cin; //to Cin einai ena an iparxei alisida me adders
12  assign C[1] = G[0] | (P[0]&Cin);
13  assign C[2] = G[1] | ( G[0]&P[1]) | ( C[0]&P[0]&P[1]);
14  assign C[3] = G[2] | ( G[1]&P[2] ) | ( G[0]&P[1]&P[2] ) | (C[0]&P[0]&P[1]&P[2]);
15  assign Cout = G[3] | (G[2]&P[3]) | (G[1]&P[2]&P[3]) | (G[0]&P[1]&P[2]&P[3]) | (C[0] &P[0]&P[1]&P[2]&P[3]);
16
17  assign G = A&B;
18  assign P = A^B;
19  assign S = P ^ C;
20  assign Cout = G[3] | (P[3] & G[2]) |
21                (P[3] & P[2] & G[1]) |
22                (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) |
23                (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
24
25  assign GG = G[3] | (G[2]&P[3]) | (G[1]&P[3]&P[2]) | (G[0]&P[3]&P[2]&P[1]);
26
27  endmodule
28


```

-Για την προσωμοίωση, χρησιμοποιώ το testbench της  
 wikipedia[https://en.wikipedia.org/wiki/Carry-lookahead\\_adder](https://en.wikipedia.org/wiki/Carry-lookahead_adder) που καλύπτει  
 διάφορα cases

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module tester;
3      // Inputs
4      reg Cin;
5      reg [3:0] A;
6      reg [3:0] B;
7      // Outputs
8      wire Cout;
9      wire GG;
10     wire [3:0] S;
11     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
12     lookaheadadder uut (
13         .Cin(Cin),
14         .A(A),
15         .B(B),
16         .Cout(Cout),
17         .GG(GG),
18         .S(S)
19     );
20     initial begin
21         A=4'b0001;B=4'b0000;Cin=1'b0;
22         #10 A=4'b100;B=4'b0011;Cin=1'b0;
23         #10 A=4'b1101;B=4'b1010;Cin=1'b1;
24         #10 A=4'b1110;B=4'b1001;Cin=1'b0;
25         #10 A=4'b1111;B=4'b1010;Cin=1'b0;
26         #10 A=4'b1111;B=4'b1111;Cin=1'b1;
27         #10 A=4'b1010;B=4'b0101;Cin=1'b0;
28     end

```

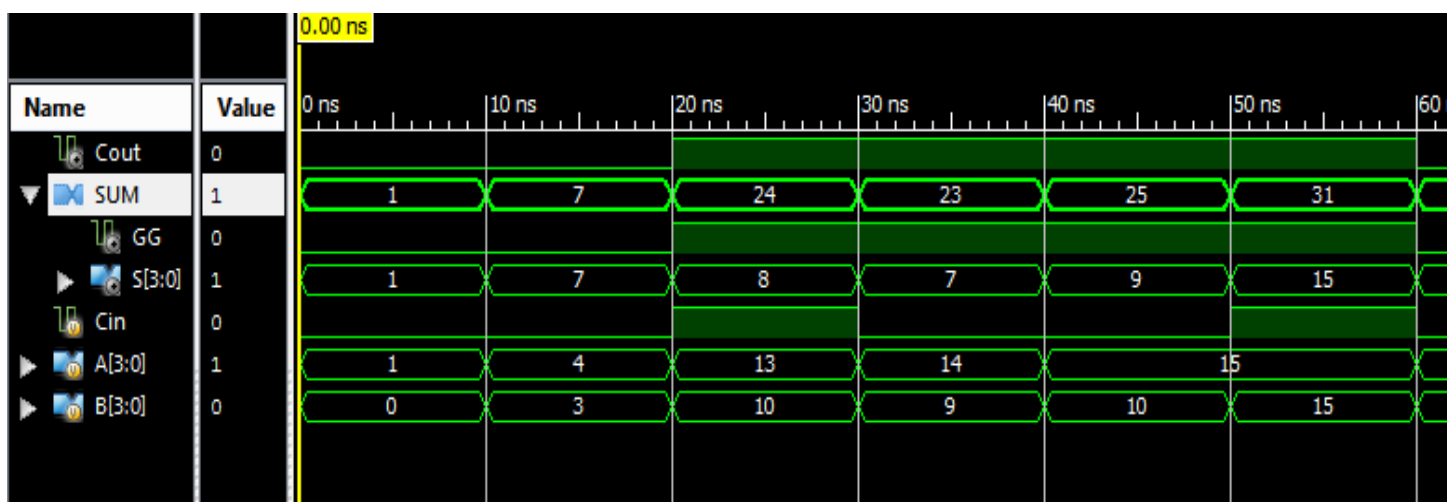

## Άσκηση 2

Για την συνάρτηση:

$$f = w'y'z' + w'xy'z + wxy'z + x'yz + w'x'yz' + wx'y$$


(a) Απεικονίστε την στον Δυαδικό Κύβο επιδεικνύοντας: (1) τους κύβους

της, όπως φαίνονται στην παραπάνω εξίσωση, (2) του κύβους της βέλτιστης, δι-επίπεδης υλοποίησης της.

(b) Με βάση το (2), γράψτε την  $f$  στην ελάχιστη της μορφή, και σχολιάστε το κέρδος σε εμβαδό. Επιπλέον, επιδείξτε πώς μπορούν να προκύψουν οι κύβοι του (2), χρησιμοποιώντας μόνο αλγεβρικές πράξεις.
 
### Λύση:

(α) Στο παρακάτω σχήμα, τα 2 πάνω σχήματα είναι τα σχήματα όπως προκύπτουν από την  $f$ , ενώ τα 2 κάτω σχήματα προκύπτουν από την απλοποίηση



(β) Η  $f$  με βάση τους απλοποιημένους κύβους μπορεί να γραφτεί ως


$F = x'y + w'y'z' + xy'z$ , η οποία έχει εμβαδό = 8 με κέρδος = ΑρχΕμβ-ΤελΕμβ = 21-8=13 λόγω της χρήσης λιγότερων inputs. Το βάθος του κυκλώματος (μεγαλύτερο μονοπάτι) παραμένει 2

Το αποτέλεσμα αυτό επαληθεύεται με πράξεις,

$$f = w'y'z' + w'xy'z + wxy'z + x'yz + w'x'yz' + wx'y =$$

$$xy'z + w'xy'z' + x'yz + w'x'yz' + wx'y = xy'z + w'y'z' + x'y(z + w'z' + w) = x'y + xy'z + w'y'z$$

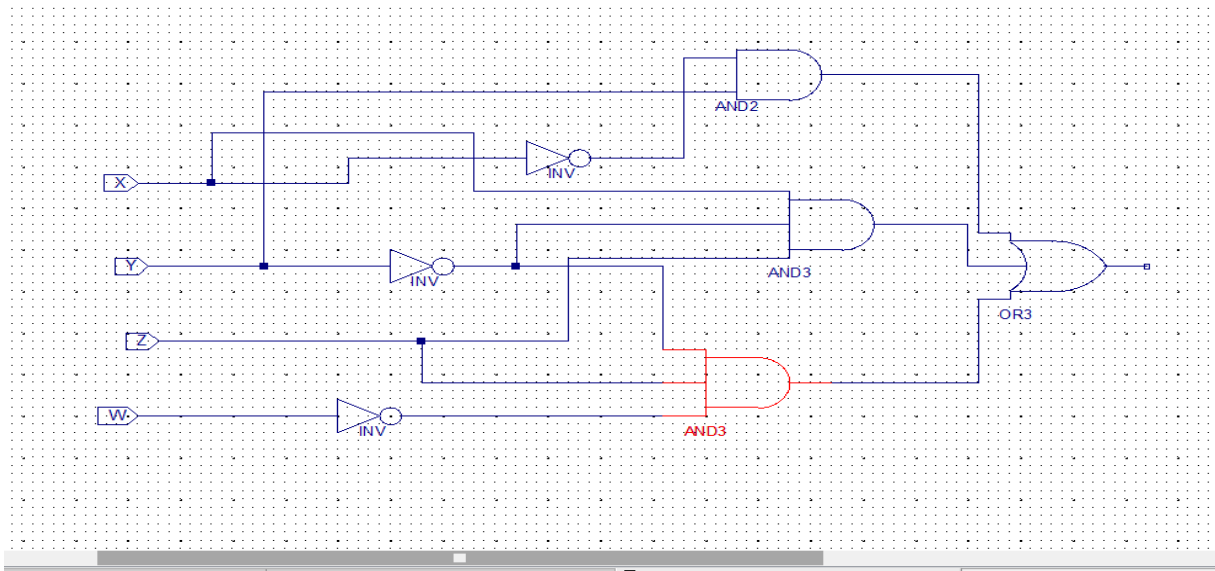, αφού από πίνακα αλήθειας  $z + w'z' + w = 1$



### Άσκηση 3

Για τις παρακάτω συναρτήσεις:

$xyz$	$f1$	$f2$
000	0	0
001	1	0
010	0	1
011	1	1
100	1	1
101	1	1
110	1	1
111	0	0

(α) Υπολογίστε αλγεβρικά τις αρνήσεις των  $f1$  και  $f2$ , ως άθροισμα γινομένων (όχι απαραίτητα το ελάχιστο). Κατόπιν, απεικονίστε τις δυο


συναρτήσεις στον Δυαδικό Κύβο, επιδεικνύοντας τους κύβους των συνόλων ON και OFF. Ελαχιστοποιείστε τα δυο σύνολα στον δυαδικό κύβο, επαληθεύοντας τις αλγεβρικές αρνήσεις που υπολογίσατε

β) Βάση του (α), και παρουσιάζοντας εναλλακτικές κυκλωματικές υλοποιήσεις για τις  $f1, f2$ , ως λογικές εξισώσεις και ως σχηματικά, παρουσιάστε την υλοποίηση/υλοποιήσεις με μικρότερο αριθμό πυλών και την υλοποίηση/υλοποιήσεις με μικρότερη καθυστέρηση. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινούς κύβους/πύλες για την υλοποίηση των  $f1, f2$ .)

 
### Λύση:

(α) Απο τον πίνακα υπολογίζω τις αρνήσεις των συναρτήσεων όπου

$f1' = x'y'z' + x'yz' + x'yz + xyz$  και  $f2' = x'y'z' + x'y'z + xyz$ . Οι συναρτήσεις βρίσκονται σε μορφή άθροισμα γινομένων



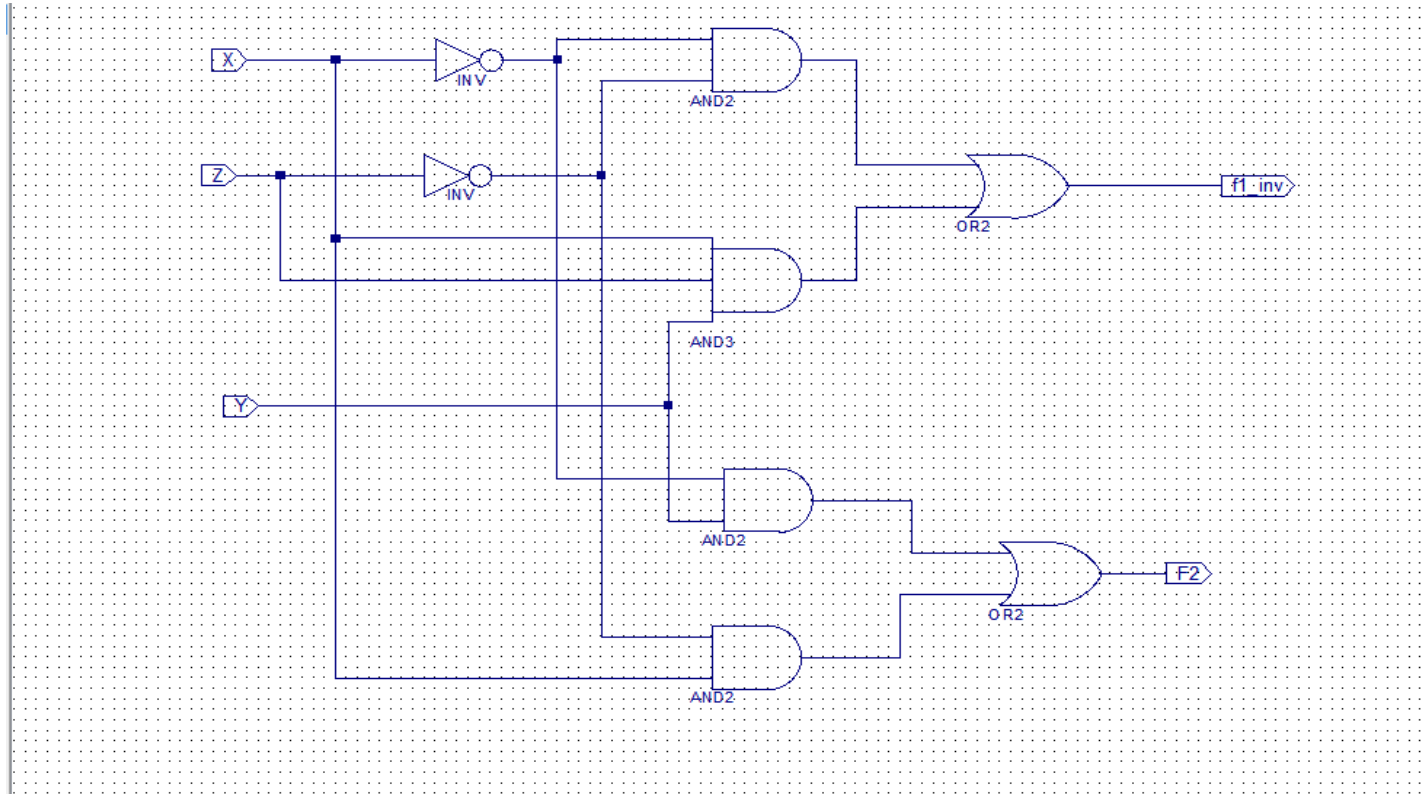(β) Ελαχιστοποιώντας τους κύβους παίρνουμε τις  $f1' = x' z' + xyz$  και  $f2 = x'y + xz'$ . Δεν βρήκα τρόπο ώστε η  $f2$  να γραφτεί συναρτήσει της  $f1$ , οπότε το τελικό κύκλωμα που προκύπτει



**Άσκηση 4:** Περιγράψτε σε Verilog το κύκλωμα ενός σειριακού πολλαπλασιαστή 8-bit Ολίσθησης, Πρόσθεσης. Σχεδιάζοντας και το κατάλληλο Πλαίσιο Δοκιμής για το κύκλωμα, το οποίο θα εφαρμόζει την σειριακή είσοδο, και θα μετράει κατάλληλα τον αριθμό των κύκλων για το αποτέλεσμα, παρουσιάστε τις κυματομορφές, και τα αποτελέσματα της προσομείωσης δυο διαδοχικών πολλαπλασιασμών

**Λύση:**

Η υλοποίηση βασίζεται στο σχήμα των διαφανειών για τον shift-add-multiplier. Κάθε πολλαπλασμός N-bit αριθμών διαρκεί N κύκλους. Όσο

διαρκεί ένας πολλαπλασιασμός το σήμα MULT\_EN είναι 1. Για 0 κάνει reset στο κύκλωμα του πολλαπλασιαστή, αρχικοποιώντας τα registers και ανανεώνοντας τα inputs

Ανάμεσα σε 2 διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς, ρίχνω το MULT\_EN για έναν κύκλο. Αυτό θα μπορούσα να το κάνω διαφορετικά χρησιμοποιώντας ένα input START εκτός από το MULT\_EN, ώστε να γίνεται reset το κύκλωμα

Ακολουθεί ο κώδικας, το testbench και οι κυματομορφές

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module shift_add_mult(clk, parallel_IN, serial_IN, MULT_EN, product);
4
5  parameter N = 4;
6  input wire clk;
7  input wire [N-1:0] parallel_IN;
8  input wire [N-1:0] serial_IN;
9  input wire MULT_EN;
10 output reg [2*N-1:0] product;
11
12 reg [N-1:0] serial_IN_SAVED;
13 reg [2*N-1:0] parallel_IN_SAVED;
14
15 wire [2*N-1:0] add_to_product;
16
17 /*
18 memory part
19 */
20
21 always @(posedge clk) begin
22     if (MULT_EN == 0) begin
23         parallel_IN_SAVED = {4'b0, parallel_IN};
24         serial_IN_SAVED = serial_IN;
25     end
26     else begin
27         parallel_IN_SAVED = {parallel_IN_SAVED[2*N-2:0], 1'b0};
28         serial_IN_SAVED = {1'b0, serial_IN_SAVED[N-1:1]};
29     end
30 end
```



```


31  /*
32  pass data to add if serial[i] is 1
33  */
34  genvar i;
35  generate
36      for (i = 0; i < 2*N; i = i + 1) begin:m
37          assign add_to_product[i] = parallel_IN_SAVED[i] & serial_IN_SAVED[0];
38      end
39  endgenerate
40  /*
41  save each add until adding
42  only zeros
43  */
44  always @(posedge clk) begin
45      if (MULT_EN == 0)
46          product = 0;
47      else
48          product = product + add_to_product;
49  end
50  end
51
52  endmodule
53

```

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  `define PERIOD 20//ns
3  /*
4  thelw na ipologisw to 10x9
5  */
6  module testB;
7
8  parameter N = 4;
9  reg [N-1:0] parallel;
10 reg [N-1:0] serial;
11 wire [2*N-1:0] product;
12 reg clk, MULT_EN;
13
14 shift_add_mult shift_add_mult0(clk, parallel, serial, MULT_EN, product );
15 initial begin
16     clk = 1; MULT_EN = 0; parallel = 4'b1010; serial = 4'b1001;
17     #40 MULT_EN = 1;
18     #(`PERIOD*N) MULT_EN = 0; parallel = 4'b1000; serial = 4'b1010;
19     #(`PERIOD) MULT_EN = 1;
20     #(`PERIOD*N) MULT_EN = 0; parallel = 4'b1111; serial = 4'b1111;
21 end
22
23 always
24     #(`PERIOD/2) clk = ~clk;
25
26 endmodule
27

```

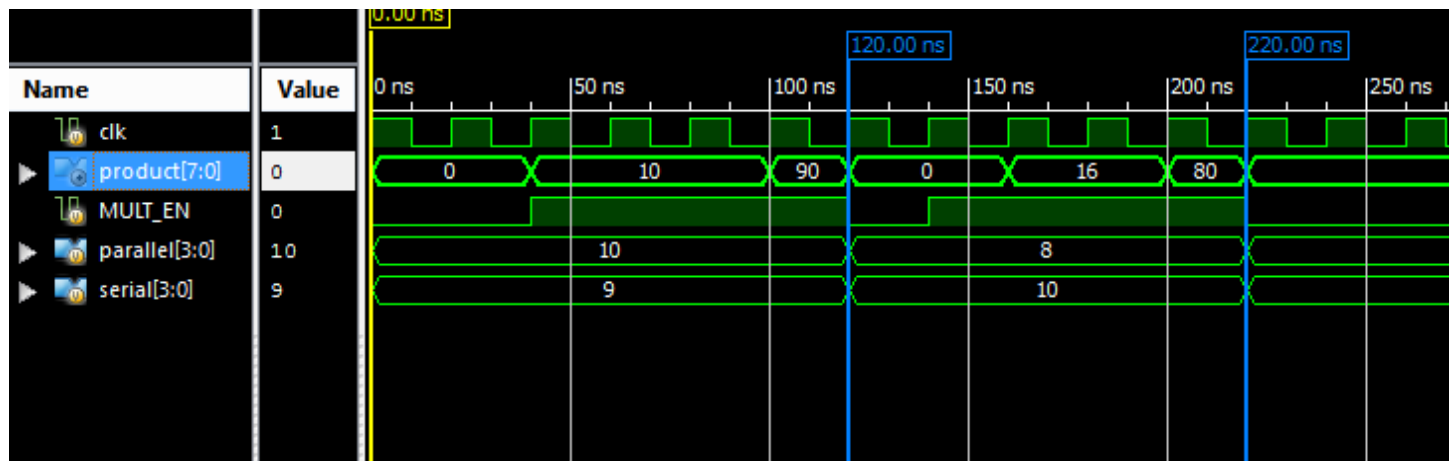


**Άσκηση 5:** Για τις παρακάτω περιγραφές κυκλωμάτων σε Verilog, παρουσιάστε την αντίστοιχη υλοποίηση τους σε κυκλωματική μορφή, χρησιμοποιώντας πολυπλέκτες 2 ή 4 εισόδων, βασικές λογικές πύλες, και FF, με ή χωρίς ασύγχρονη αρχικοποίηση


**Λύση:**

Η υλοποίηση γίνεται με το schematics του ise

10

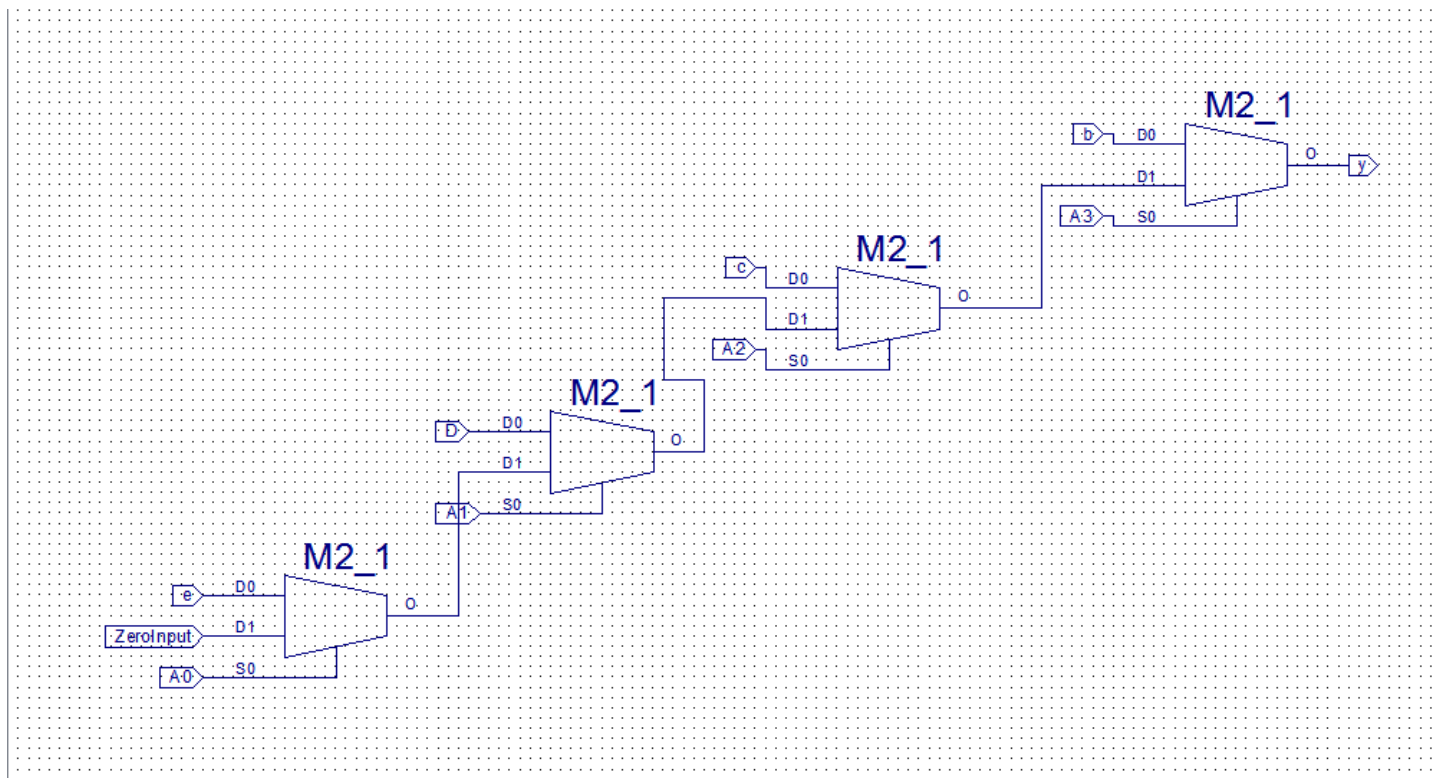

2o

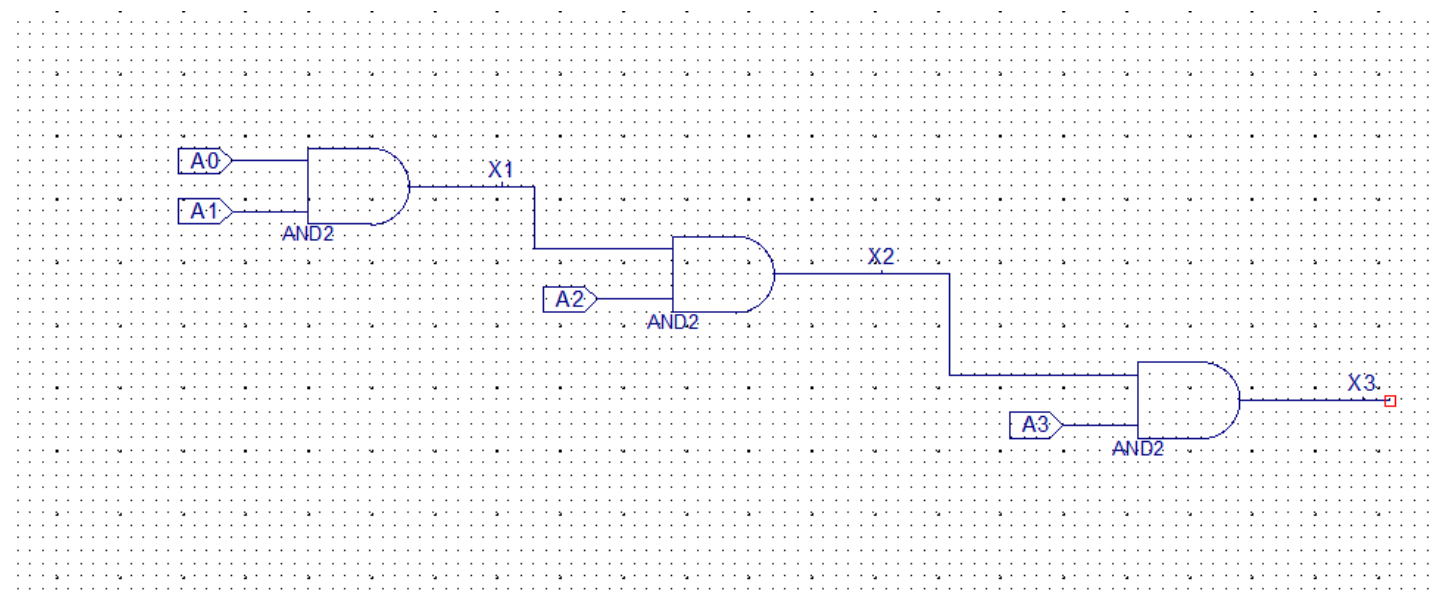

3o

